# Série 2 : Dipôle RC

#### **EXERCICE 1:**


Les chaines électroniques HiFi contiennent des bobines et des condensateurs, cet exercice vise à déterminer la capacité d'un condensateur.

On réalise un montage qui permet de charger un condensateur par un générateur de force électromotrice E et de le décharger dans un conducteur ohmique de résistance  $R=2K\Omega$ .



2-montrer que l'équation différentielle est  $u_c(t)$  +

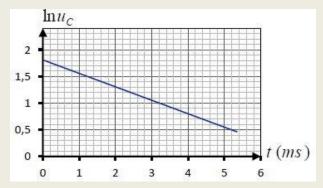 $au rac{du_c}{dt} = extbf{0}$  , déterminer l'expression de au en fonction de R et C.



3-par analyse dimensionnelle montrer que  $\tau$  est un temps.

4-vérifie que l'équation  $u_C=E.e^{-t/\tau}$  est une solution de l'équation différentielle.

5-un programme approprié permet de tracer  $ln(u_C)=f(t)$ .


5-1-montrer que 
$$\ln \mathbf{u}_{C} = -\frac{1}{\tau} \cdot \mathbf{t} + \ln \mathbf{E}$$

5-2-déterminer les valeurs de E et τ.

5-3-calculer la valeur de la capacité C

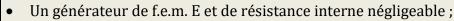
### EXERCICE 2 : Etude du dipôle RC

On réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1. Ce circuit comporte:




• Une bobine (b) d'inductance 
$$L_0$$
 et de résistance négligeable ;

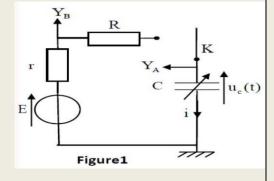• Deux conducteurs ohmiques de résistance r et 
$$R = 20\Omega$$
;





On fixe la capacité du condensateur sur la valeur  $C_0$ . A un instant de date t=0, on ferme l'interrupteur K. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer les courbes ( $\Gamma$ 1) et ( $\Gamma$ 2) de la figure 2

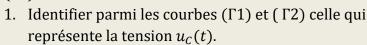représentant les tensions obtenues en utilisant les voies Y<sub>4</sub> et  $Y_B$  (fig.1). La droite (T) représente la tangente à la courbe  $(\Gamma 1)$  à t = 0.



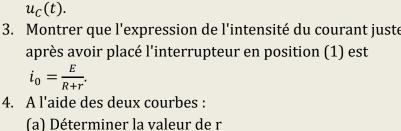- 2. Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension  $u_{\mathcal{C}}(t)$ .
- 3. Montrer que l'expression de l'intensité du courant juste après avoir placé l'interrupteur en position (1) est



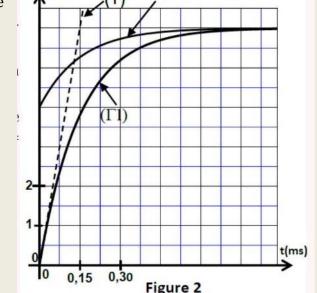

(b) Montrer que  $C_0 = 5\mu F$ .


#### EXERCICE 3: : Etude du dipôle RC

# Charge d'un condensateur et sa décharge dans un conducteur ohmique :


On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1. Ce montage comprend :

- Un générateur idéal de courant ;
- Un conducteur ohmique de résistance *R*;
- Un condensateur de capacité C, initialement non chargé;
- Un microampèremètre ;
- Un interrupteur K.

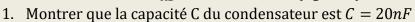On place l'interrupteur K en position (1) à un instant de Figure 1 date t=0. Le microampèremètre indique  $I_0=0,1\mu A$ . Un système de saisie informatique convenable permet d'obtenir la courbe représentant les variations de la charge q du condensateur en fonction de la tension  $u_{AB}$  entre ses bornes (figure 2).



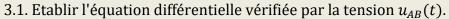
- 2. Déterminer la durée nécessaire pour que la tension aux bornes du condensateur prenne la valeur  $u_{AB}=6$  V.
- 3. Lorsque la tension aux bornes du condensateur prend la valeur  $u_{AB} = U_0$ , on place l'interrupteurK en position (2) à un instant choisi comme une nouvelle origine des dates (t = 0). La courbe de la figure 3 représente les variations de ln  $(u_{AB}) = f(t)$  en fonction du temps  $(u_{AB}) = f(t)$  est exprimée en V ).




3.2. Sachant que la solution de l'équation différentielle est de la

forme :  $u_{AB}(t) = U_0$ .  $e^{-\alpha \cdot t}$ . Où  $\alpha$  est une constante positive. Trouver la valeur de  $U_0$  et celle de R.

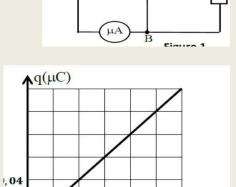3.3. Déterminer la date  $t_1$  où l'énergie emmagasinée par le condensateur est égale à 37% de sa valeur à t=0.



1,02

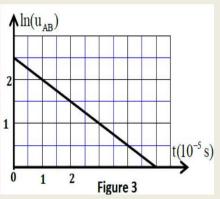

## EXERCICE 4 : : Réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension

On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure  ${\bf 1}$  . Ce montage comporte :

- Un générateur de tension G de force électromotrice E;
- Un conducteur ohmique de résistance  $R = 2k\Omega$ ;
- Un condensateur de capacité C initialement déchargé;
- Un interrupteur K.

A l'instant t=0 on ferme K. On note uc la tension aux bornes du condensateur.

La courbe de la figure 2 représente les variations de  $\frac{du_C}{dt}$  en fonction de  $u_C$ .

- 1. Etablir l'équation différentielle vérifiée par  $u_c$ .
- 2. Déterminer la valeur de E et vérifier que C = 10nF.
- 3. On définit le rendement énergétique de la charge du condensateur par  $\rho=\frac{E_e}{E_g}$  avec  $E_e$  l'énergie emmagasinée par le condensateur jusqu'au régime permanent et  $E_g=C.E^2$  l'énergie fournie par le générateur G. Déterminer la valeur de  $\rho$ .

