
Série 2 : Dipôle RL

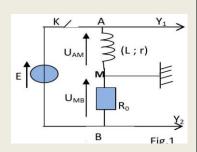


EXERCICE 1:

On associe une bobine d'inductance L et de résistance interne $r=10\Omega$, un générateur de fem E, un résistor de résistance R_0 et un interrupteur K (figure 1). A fin d'enregistrer les tensions $U_{AM}(t)$ et $U_{MB}(t)$, on relie les entrées Y_1 et Y_2 d'un oscilloscope à mémoire respectivement aux points A et B du circuit et on appuie au bouton inversion de la voie Y_2 . A la date t=0 on ferme K. L'oscilloscope enregistre simultanément les courbes (C_1) et (C_2) de la figure 2.



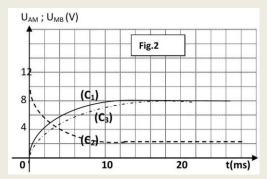- 1. Justifier l'inversion faite sur la voie Y_2 de l'oscilloscope.
- 2. Montrer que l'intensité i du courant qui circule dans le circuit est régie par l'équation différentielle : $\frac{di}{dt} + \frac{1}{\tau}i = \frac{E}{L}$ avec $\tau = \frac{L}{R}$ et $R = R_0 + r$.
- 3. a. Vérifier que $i(t) = I_p \left(1 e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ est solution de l'équation différentielle ou I_p est une constante dont on déterminera l'expression en fonction de E et R.



- b. En déduire l'expression de chacune des tensions $U_{AM}(t)$ et $U_{MB}(t)$.
- c. Identifier parmi les courbes (C_1) et (C_2) celle qui représente $U_{\rm MB}$.
- 4. En exploitant les courbes (C_1) et (C_2) , de la figure 2, déterminer les valeurs de :
- La fem E.
- L'intensité I₀ du courant qui circule dans le circuit en régime permanent
- La résistance du résistor R_0 .
- La constante de temps τ et en déduire la valeur l'inductance L.
- 5. Dans le circuit précédent on modifie l'une des paramètres L ou bien R_0 .

L'enregistrement de la tension $U_{\rm MB}$ est représenté par la courbe (C_3).


Identifier la grandeur dont la valeur a été modifiée et comparer la nouvelle valeur avec sa valeur initiale.


EXERCICE 2 : Réponse d'un dipole RL à un échelon de tension

On réalise le circuit représenté sur la figure 1 et contenant :

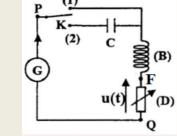- (B) : Bobine de coefficient d'inductance L et de résistance r ;
- (C): Condensateur de capacité C;
- (D) : Résistor de résistance R ajustable ;
- (G): Générateur de basses fréquences (GBF);
- (K): Interrupteur à deux positions (1) et (2). Figure 1 On fixe la résistance du résistor sur la valeur $R=200\Omega$ et on bascule l'interrupteur (K) vers la position (1) à un instant choisi comme origine des dates t=0.


Le générateur (G), applique entre les bornes du dipôle PQ constitué de la bobine (B) et du résistor (D), un échelon de tension ascendant de valeur E, puis descendant de valeur nulle. Le document de la figure 2 représente les




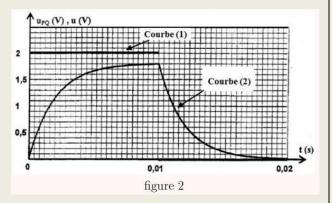

variations de la tension u_{PQ} et la tension u aux bornes du résistor en fonction du temps.

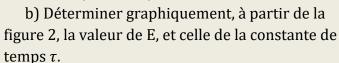- 1. Montrer, en justifiant votre réponse, que la courbe (2) représente les variations de la tension u en fonction du temps.
- 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension *u* au cours de l'établissement du courant dans le circuit.
- 3. a) Trouver l'expression de A et celle de τ , en fonction des paramètres du circuit, pour que soit solution de l'équation différentielle $u = A \cdot (1 e^{-t/\tau})$.



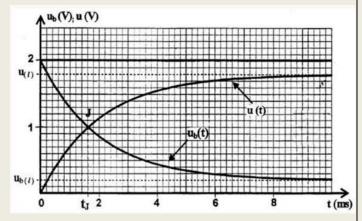

- c) En déduire la valeur de L, sachant que $r=22,2\Omega$
- 4. Le document de la figure 3, représente les variations de la tension u aux bornes du résistor (D), et la tension ub aux bornes de la bobine (B), en fonction du temps, dans l'intervalle de temps [0; 10 ms].
 - a) Soit $U_{b(\ell)}$, la valeur limite de la tension u_b . Trouver la relation entre $U_{b(\ell)}$, E, r et R.
 - b) Les deux courbes u(t) et $u_b(t)$, se coupent en un point J à l'instant t_j . Montrer que : $L = \frac{R+r}{\ln\left(\frac{2R}{R-r}\right)} \cdot t_j$,

et s'assurer de la valeur de L précédemment calculée.

EXERCICE 3 : Réponse D'une bobine de résistance. Négligeable à un échelon de tension

On monte la bobine précédente en série avec un conducteur ohmique de résistance $R=100\Omega$. On applique entre les bornes du dipôle obtenu un échelon de tension de valeur ascendante E et de valeur descendante nulle et de période T

On visualise à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de la tension u entre les bornes du générateur, la tension u_R aux bornes du conducteur ohmique et la tension uL aux bornes de la bobine, on obtient alors les courbes (1), (2) et (3) représentées dans la figure.

- 1. Établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant i(t) dans l'intervalle $0 \le t < \frac{T}{2}$ "
- 2. La solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme : $i(t) = I_P(1 e^{-t/\tau})$ avec I_p et τ des constantes.
 - a.) Associer chacune des tensions u_L et u_R à la courbe correspondante dans la figure 4 .
- b.) A l'aide des courbes de la figure 4, trouver la valeur de \mathcal{I}_p .
- 3. L'expression de l'intensité du courant s'écrit dans l'intervalle $\frac{T}{2} \leqslant t < T$ (sans changer l'origine du temps) sous la forme : $i(t) = A. \, e^{-t/\tau}$ avec A et τ des constantes. Montrer que l'expression de l'intensité du courant à l'instant $t_1 = \frac{3T}{4}$ s'écrit sous la forme $i(t_1) = I_p. \, e^{-2}$.

