
# Série 5 : Dipôle RL

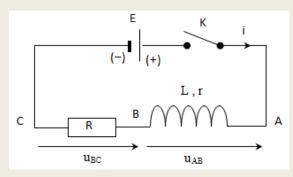

## **EXERCICE 1:**


Un circuit électrique comporte les composantes suivantes placées en série : un générateur idéal de tension continue de f.é.m. E=6,00 V, un interrupteur K, une bobine d'inductance L et de résistance interne r=10  $\Omega$  et un conducteur ohmique de résistance R=200  $\Omega$ .

Un ordinateur relié au montage par une interface appropriée permet de visualiser au cours du temps les variations des deux tensions UAB et UBC.



Le schéma du circuit ci-contre précise l'orientation du circuit et les tensions étudiées.

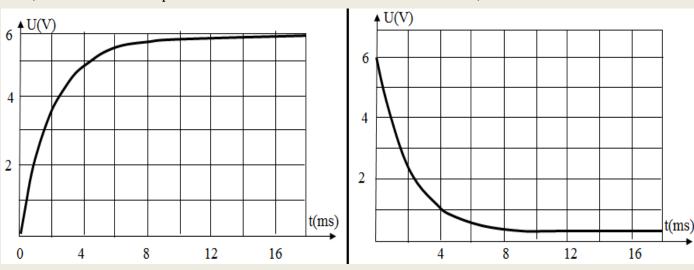A t=0, on ferme l'interrupteur K. On obtient les deux courbes suivantes, notées courbe-1 et courbe-2.



#### I - Etude du montage.

- 1. Quel type d'appareil peut-on utiliser pour visualiser le phénomène étudié à la place d'un ordinateur
- **2**. Donner l'expression de U<sub>AB</sub> en fonction de i et de  $\frac{di}{dt}$
- 3. Donner l'expression de U<sub>BC</sub> en fonction de i.
- **4**. Associer les courbes 1 et 2 aux tensions U<sub>AB</sub> et U<sub>BC</sub>. Justifier.

### II - Détermination de l'intensité du courant en régime permanent.

- **1**. En appliquant la loi d'additivité des tensions, déterminer l'expression de l'intensité du courant qui traverse le circuit lorsque le régime permanent est établi. Calculer la valeur de I<sub>p</sub>.
- **2**. Exploiter l'une des deux courbes pour retrouver cette valeur de I<sub>p</sub>.

#### III. Calcul de l'inductance L de la bobine.


- **1**. Exploiter l'une des deux courbes pour déterminer la constante de temps  $\tau$  du montage. Expliciter votre méthode.
- **2**. Rappeler l'expression de la constante de temps  $\tau$  en fonction des grandeurs caractéristiques du circuit. Montrer que cette expression est homogène à un temps.
- **3**. À partir de la valeur de  $\tau$  mesurée, calculer l'inductance L de la bobine


#### **EXERCICE 2:**

On se propose d'étudier l'établissement du courant dans un dipôle série comportant une bobine d'inductance L et d'une résistance interne r et un conducteur ohmique de résistance  $R_0 = 30 \Omega$ , lorsque celui-ci est soumis à un échelon de tension de valeur E délivrée par un générateur de tension idéal. Un

oscilloscope à mémoire, branché comme l'indique la figure 1, permet d'enregistrer au cours du temps la variation des tensions.

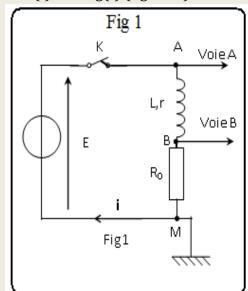**1**. A l'instant t=0, on ferme l'interrupteur K, et on procède à l'enregistrement. On obtient les courbes  $Y_1=f(t)$  et  $Y_2=g(t)$  (figure 2)



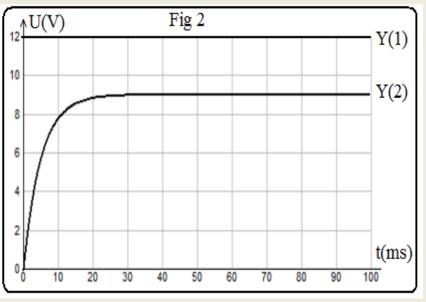

- a- Quelles sont les grandeurs électriques observées sur les voies A et B? Identifier Y1 et Y2. Justifier
- **b** Quelle est la courbe qui permet de déduire la variation de l'intensité de courant i au cours du temps ? Expliquer brièvement le comportement électrique de la bobine.
- c- Prélever du graphe de la figure 2 la valeur de la force électromotrice du générateur.
- **2**. Lorsque le régime permanent est établi, l'intensité i prend la valeur  $I_P$ , tandis que  $Y_2$  prend la valeur  $Y_P$ .
  - a-Donner dans ces conditions, les expressions littérales des tensions UAM, UAB et UBM.
  - **b** Montrer, en utilisant les courbes de la figure 2, que la bobine a une résistance r non nulle.
  - **c** Calculer, l'intensité I<sub>P</sub> et la résistance r de la bobine.
- 3. Le circuit étudié peut être caractérisé par une constante de temps  $\tau$ , qui permet d'évaluer la durée nécessaire à l'établissement d'un régime permanent dans ce circuit. on pose  $\tau = L/R$ .
- **a** Montrer que  $\tau$  est homogène à un temps.
- **b** Que représente R dans le circuit étudié ? Quelle est sa valeur numérique ?
- **4**. On admet que l'intensité du courant dans le circuit à un instant t, est alors : i = A.  $(1 e^{-\frac{t}{\tau}})$ , montrer que A=I<sub>P</sub>.


**5**.

- **a** Déterminer graphiquement τ.
- **b** En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine,
- c- Calculer l'énergie emmagasinée par la bobine quand le régime permanent est établi

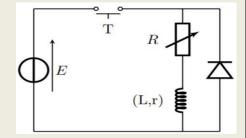
# EXERCICE 3 : Influence de R et L lors de la disparition du courant


On réalise le montage schématisé ci-dessous dans lequel on trouve un conducteur ohmique de résistance réglable  $\mathbf{R}$ , une bobine  $(\mathbf{L}, \mathbf{r})$ , un interrupteur et un générateur de tension continue  $\mathbf{E}$  égale à 6 V . À l'ouverture du circuit on visualise l'évolution de l'intensité du courant dans le circuit au cours du temps, à l'aide d'un système informatisé.

La diode se comporte comme un interrupteur fermé lorsqu'elle est passante, et comme un interrupteur ouvert lorsqu'elle est bloquée.



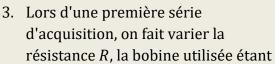- 1. Quelle est l'expression de la constante de temps  $\tau$  de l'association de cette bobine et du conducteur ohmique ?
- 2. Par une analyse dimensionnelle, montrer que l'expression de  $\tau$  en fonction de L, r et R est bien homogène à un temps.



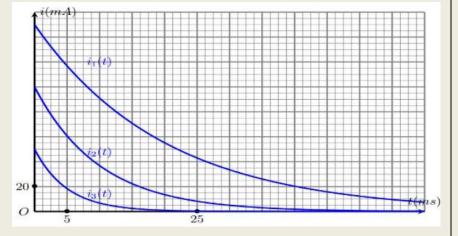

la même. on obtient  $i_1t$  pour une valeur de  $R_1$ ,  $i_2t$  pour  $R_2$  et  $i_3t$  pour  $R_3$ . Comparer les valeurs  $R_1$ ,  $R_2$  et  $R_3$ : (Voir le graphe ci-contre)

- a. à partir de l'intensité du régime permanente initiale ;
- b. à partir des constantes de temps ;
- 4. Lors d'une seconde série d'acquisition, on place successivement dans le montage trois bobines d'inductance  $L_1, L_2$  et  $L_3$  différentes et même résistance r, la résistance R ne varie pas. On obtient respectivement les intensités  $i_1(t), i_2(t)$  et  $i_3(t)$ . Comparer les valeurs de  $L_1, L_2$  et  $L_3$ . (Voir le graphe ci-contre)

