## Série 1 : Dipôle RLC forcé

## **EXERCICE 1:**

Répondre par vrai ou faux


- 1. Le déphasage de la tension aux bornes d'un dipôle (R,L,C) série par rapport à l'intensité peut être nul
- 2. L'impédance d'un dipôle (R, L, C) série peut être nulle.
- 3. L'impédance d'un condensateur parfait est proportionnelle à C.
- 4. L'impédance est toujours proportionnelle à la fréquence.
- 5. La réponse à une excitation sinusoïdale est sinusoïdale de même fréquence.
- 6. Le facteur de qualité d'un circuit  $R=100\Omega, L=50$ mH,  $C=0.5\mu F$  vaut 10
- 7. L'unité du rapport  $\frac{R}{Z}$  est le même que celle de  $\frac{R}{L}$

## **EXERCICE 2:**


On considère le montage électrique de la figure 1 , où le générateur applique aux bornes du dipôle (AB) une tension alternative sinusoïdale de la forme :  $u(t) = U_m \cos{(2\pi.N\cdot t + \varphi_u)} \text{ de tension maximale constante et de fréquence } N \text{ réglable. L'intensité instantanée i(t) dans le dipôle est noté : } i(t) = I_m \cos{(2\pi.N.t)}$ 

On visualise aux deux entrées de l'oscilloscope  $Y_1$  et  $Y_2$  les tensions u(t) et  $u_R(t)$  en utilisant la même sensibilité verticale des deux entrée  $Y_1$  et  $Y_2$ : 1V/ div et la sensibilité horizontale 2 ms/div avec  $Y_1$  correspond à la tension u(t) et  $Y_2$  correspond la tension u(t).

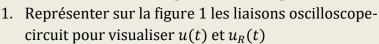On fixe la fréquence N à la valeur  $N_1$  et la capacité C du condensateur à la valeur  $C_1$ . La résistance du conducteur ohmique est  $R=100\Omega$ . On obtient l'oscillogramme de la figure 2




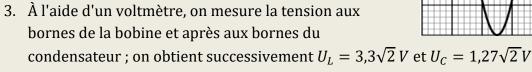- 2. En utilisant l'oscillogramme de la figure 2, déterminer :
  - (a) La période T et la pulsation des oscillations
  - (b) La tension maximale  $U_m$  et l'intensité maximale du courant  $I_m$
  - (c)  $\varphi_{u/i}$  le déphasage de la tension u(t) par rapport à l'intensité i(t) et écrire l'expression de u(t).



- (a) Calculer l'impédance Z du circuit (R,L,C)
- (b) Calculer l'impédance  $Z_L$  aux bornes de la bobine,  $Z_C$  aux bornes du condensateur et  $Z_R$  aux bornes du conducteur ohmique ; quelle est votre conclusion ?
- (c) Calculer les valeurs de l'inductance L de la bobine et de la capacité C du condensateur
- (d) Calculer les deux grandeurs :  $(U_L-U_C)^2$  et  $U_L^2-U_C^2$  et les comparer et déduire la relation suivante :


$$Z = \sqrt{Z_R^2 + (Z_L - Z_C)^2}$$

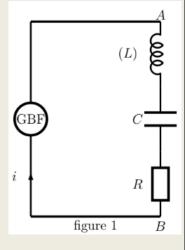


## **EXERCICE 3:**

Au cours d'une séance d'expérience, le professeur de physique demande à un groupe d'élève de déterminer l'inductance L et la résistance r d'une bobine (B) d'un moteur électrique de jouet. Pour cela on réalise le montage électrique suivant (figure 1)

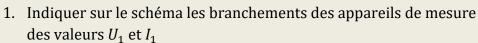I. Aux bornes de la bobine (B) on branche un générateur G de tension continue  $U_1$  qui impose au dipôle un courant électrique d'intensité  $I_1$  en régime permanent.




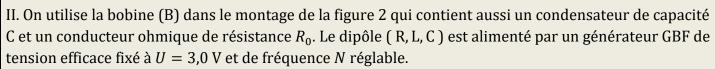2. Les valeurs indiquées par ces mesures sont:  $U_1 = 6.6 \text{ V}$  et  $I_1 = 0.88 \text{ A}$ ; déduire de ces résultats la valeur de la résistance figure 1 r de la bobine.



- 1. Indiquer sur le schéma les branchements de l'oscilloscope pour visualiser  $u_R(t)$  aux bornes du conducteur ohmique et u(t) aux bornes du générateur GBF.
- 2. Justifier le type des oscillations visualisées à l'écran de l'oscilloscope est-elle libre ou amortie?
- 3. Quel est le système qui joue le rôle d'excitateur et le système qui joue le rôle de résonateur?

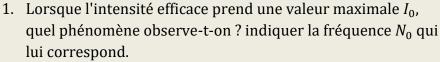III. On maintient la tension aux bornes du générateur constante et on fait varier la fréquence N et à l'aide de l'ampèremètre, on mesure l'intensité efficace du courant qui traverse le circuit qui correspond à chaque fréquence.




- 2. Déduire la résistance *R* globale du circuit.
- 3. Déterminer de la courbe de la figure 3, la largeur  $\Delta N$  de la bande passante et déduire le facteur de qualité Q .

4. Sachant que 
$$\Delta N = \frac{R}{2\pi L}$$
; montrer que

$$Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

IV. En utilisant les relations précédentes de la question III : Calculer L l'inductance de la bobine (B) et C la capacité du condensateur

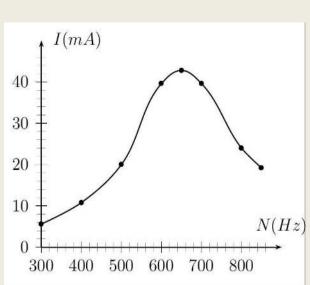V. lorsque l'intensité efficace du courant prend la valeur  $I_0$ , calculer la puissance électrique moyenne consommée dans le circuit (R,L,C).



R figure 1

i(t)

**3** (L,r)