# Série 1 : Dipôle RLC forcé

## **EXERCICE 1:**

On applique aux bornes d'un dipôle (L, C) série une tension alternative sinusoïdale, on la note  $u(t) = U\sqrt{2}\cos{(2\pi N.t)}$  tel que la bobine a une inductance L et de résistance r.

- 1. Quelle grandeur qui va représenter la réponse du circuit au cours de cette excitation?
- 2. On règle la fréquence N à la valeur :

$$N_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\cdot C}}$$

où C est la capacité du condensateur. Quel phénomène obtient-t-on?

3. À l'instant t = 0 l'expression de la tension aux bornes du condensateur est tel que

$$u_C(t) = U_C \sqrt{2} \cos(2\pi N.t)$$

Déduire l'expression de l'intensité instantanée i(t) qui traverse le circuit. Calculer le déphasage  $\varphi_{u_C/i}$ .

4. Montrer que l'expression de l'énergie emmagasinée dans le circuit (L,C) est de la forme :

$$E = \frac{1}{2}LI_m^2$$

5. Déterminer l'expression de la quotient  $\frac{E}{E_j}$  en fonction de Q le facteur de qualité,  $E_j$  l'énergie dissipée par effet Joule au cours d'une période  $T_0$ . On donne :  $Q = \frac{2\pi N_0 \cdot L}{\tau}$ 

# **EXERCICE 2:**

Une bobine sans fer de résistance r et d'inductance L=1,20H. On applique aux bornes de cette bobine une tension alternative sinusoïdale de tension efficace U=220 V et de fréquence N=50 Hz. Dans ces conditions, la puissance moyenne consommée par la bobine est  $\mathcal{P}_T$  et l'intensité efficace du courant est  $I_1=0,50$  A

- 1. Calculer l'impédance Z de la bobine
- 2. Calculer le facteur de puissance cos  $\, \varphi_{u/i} \,$  de cette bobine et déduire la valeur de déphasage  $\, \varphi_{u/i} \,$
- 3. Calculer la valeur de r

#### **EXERCICE 3:**

On réalise le dipôle **RLC série** avec :

- une bobine d'inductance L = 0.5 H et résistance r négligeable,
- un condensateur de capacité  $C = 0.5 \,\mu\text{F}$ ,
- un conducteur ohmique de résistance  $R = 100 \Omega$ .

On branche le dipôle aux bornes d'un GBF qui délivre une tension sinusoïdale  $u(t) = U_m \cos(2\pi Nt + \varphi)$ . On donne l'intensité instantanée  $i(t) = I_m \cos(2\pi Nt)$ .

- 1. Donner le schéma du montage.
- 2. Donner les expressions des impédances :
  - $\circ$   $Z_C$  du condensateur,
  - $\circ$   $Z_L$  de la bobine,
  - o Z du circuit,
  - $\circ$  et de tan $\varphi$ .
- 3. Calculer la valeur de la fréquence  $N_0$  du GBF pour que  $\varphi = 0$ .
- 4. Déterminer le domaine des fréquences où le circuit est capacitif et où il est inductif.
- 5. Soit  $\varphi_1$  la valeur de  $\varphi$  pour la fréquence  $N_1$  avec  $N_1 < N_0$  et  $\varphi_2$  la valeur de  $\varphi$  pour la fréquence  $N_2$  avec  $N_2 > N_0$ .
  - a. Montrer que si  $\varphi_1 = -\varphi_2$ , on a  $N_1 \cdot N_2 = N_0^2$ .
  - b. Calculer  $N_1$  et  $N_2$  pour  $|\varphi_1| = |\varphi_2| = \frac{\pi}{4}$ .
- 6. On pose  $x = \frac{N}{N_0}$ .
  - a. Montrer que l'impédance du circuit peut s'écrire sous la forme :

$$Z = R\sqrt{1 + Q^2 \left(x - \frac{1}{x}\right)^2}$$

où Q est le facteur de qualité.


b. Calculer *Q* (facteur de qualité). Y a-t-il une surtension? Justifier.

## **EXERCICE 4**

On réalise le montage suivant qui comporte :

- Un condensateur de capacité  $C = 5 \mu F$ .
- Une bobine d'inductance  $L=0.5~\mathrm{H}$  et de résistance nulle
- Un conducteur ohmique de résistance  $R = 10 \Omega$ .
- Un voltmètre et un ampèremètre.

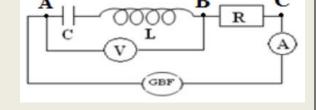Le générateur GBF alimente le circuit par une tension sinusoïdale :



$$u(t) = 20\cos(2\pi Nt).$$

La fréquence N est réglable et on remarque que pour une fréquence  $N_0$ , le voltmètre indique la tension  $U_{AB}=0$  et l'ampèremètre indique l'intensité  $I_0$ .

- 1. Étude du circuit à la fréquence  $N_0$ 
  - a) Donner l'expression de  $U_{AB}$  en fonction de L, C,  $N_0$  et  $I_0$ . Justifier l'indication du voltmètre.
  - b) Calculer  $N_0$ .
  - c) Calculer l'intensité maximale du courant  $I_m$  et en déduire l'expression de l'intensité instantanée i(t).
  - d) Vérifier que l'expression de la charge pour la fréquence N est :

$$q(t) = \frac{I_0\sqrt{2}}{2\pi N}\sin(2\pi Nt).$$

Montrer que l'énergie totale E de l'oscillateur pour  $N_0$  est constante. Calculer E.

- e) Calculer  $\Delta N$ , la largeur de la bande passante, et en déduire la valeur du facteur de qualité Q.
- 2. Étude pour une fréquence  $N_1$

La tension efficace reste constante et on ajuste la fréquence sur la valeur  $N_1$ . L'intensité instantanée est donnée par :

$$i(t) = 0.2\sqrt{2}\cos(2\pi N_1 t).$$

- a) Calculer l'impédance Z du circuit.
- b) Calculer  $N_1$  sachant que le circuit est capacitif.
- c) Calculer le facteur de puissance et la puissance moyenne pour  $N_1$ .

