
Série 3 : Dipôle RLC forcé

EXERCICE 1:

On monte en série, un condensateur de capacité $C = 6.3 \mu F$, une bobine, un conducteur ohmique (D) de résistance R réglable et un générateur de basse fréquence GBF.

Le générateur applique une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace U variable et de fréquence N variable également.

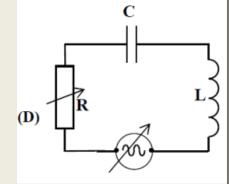La courbe (a), représente la variation de l'intensité efficace I du courant parcouru dans le circuit en fonction de la fréquence N quand la tension efficace du générateur est réglée sur la valeur $U_1=10~\rm V$, et la courbe (b) représente les variations de I en fonction de N et ce, quand on change la valeur de l'une des deux grandeurs R ou U.



- 1 Calculer la valeur de la résistance R du conducteur ohmique (D) correspondante à la courbe (a).
- 2 Trouver l'expression de l'impédance Z du dipôle RLC en fonction de R quand la valeur de l'intensité efficace du courant vaut $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ avec I_0 l'intensité efficace du courant à la résonance.
- 3 Calculer le facteur de qualité du circuit pour chacune des deux courbes.
- 4 Indiquer parmi les deux grandeurs *R* et *U*, celui qui a été modifié pour obtenir la courbe (b). Justifier la réponse.

EXERCICE 2:


On obtient un dipôle AB en montant en série une bobine d'inductance L = 0,32H de résistance négligeable, un condensateur de capacité $C=5,0\mu F$ et un conducteur ohmique de résistance R. On applique entre les bornes du dipôle AB une tension alternative sinusoïdale de fréquence N réglable : $u(t)=30\sqrt{2}\cos{(2\cdot\pi\cdot N\cdot t+\varphi)}$, Il passe alors dans le circuit un courant d'intensité $i(t)=I\sqrt{2}\cdot\cos{(2\cdot\pi\cdot N\cdot t)}$. Avec u(t) en Volt et i(t) en Ampère.

- Pour une valeur N_0 de la fréquence N, L'intensité efficace du courant prend une valeur maximale $I_0 = 0.3$ A et la puissance électrique moyenne consommée par le dipôle AB prend la valeur P_0 .
- Pour une valeur N_1 de la fréquence N, $(N_1 > N_0)$ l'intensité efficace du courant prend la valeur $I = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ et la phase prend la valeur $\varphi = \frac{\pi}{4}$. On note P la puissance électrique moyenne consommée par le dipôle AB aux limites de la bande passante par P et à l'extérieur de la bande passante par $P_{\rm ext}$.
 - 1 Calculer la valeur de R.
 - 2 Calculer la valeur de N_0 .
 - 3 Comparer P avec P_0 ; Conclure.
 - 4 Comparer P_{ext} avec P; Conclure.

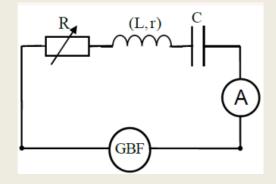EXERCICE 3:

On alimente le circuit, formé par les dipôles :

- Un conducteur ohmique de résistance réglable R;
- Un condensateur de capacité $C=2,5\mu F$ initialement déchargé ; Un interrupteur K ;
- Une bobine (b) d'inductance L = 0,1H et de résistance $r = 12\Omega$.




Par un générateur GBF délivrant une tension alternative sinusoïdale

 $u(t) = U_m \cdot \cos(2\pi Nt + \varphi)$ de fréquence N variable (figure 4).

L'intensité du courant passant dans le circuit s'écrit : $i(t) = I_m \cdot \cos(2\pi Nt)$. On ajuste la résistance R sur la valeur R_2 .

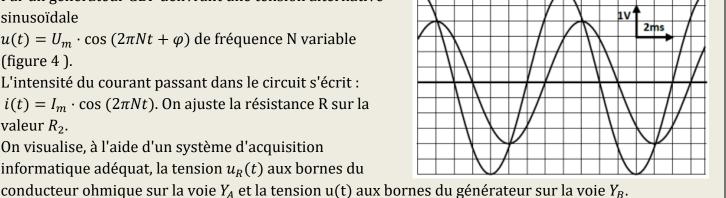On visualise, à l'aide d'un système d'acquisition informatique adéquat, la tension $u_R(t)$ aux bornes du




On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 5

- 1 Déterminer l'intensité indiquée par l'ampèremètre sachant que l'impédance du circuit mesurée est $Z \simeq 390.4\Omega$.
- 2 Calculer la valeur de R_2 .
- 3 Ecrire l'expression numérique de la tension u(t).

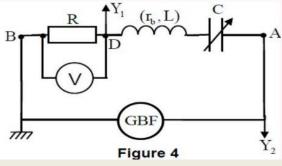EXERCICE 4 : Les oscillations électriques forcées dans un circuit RLC série

On réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 4 qui comporte :

- Un générateur basse fréquence (GBF) qui délivre une tension sinusoïdale $u_{AB}(t) = U_m \cdot \cos(2.\pi. N. t)$.
- Un conducteur ohmique de résistance $R = 20\Omega$;
- Un condensateur de capacité C réglable ;
- Une bobine d'inductance L et de résistance b $r_b = 8.3\Omega$
- Un voltmètre.



- 1. On fixe la capacité du condensateur sur la valeur C_1 et on visualise, à l'aide d'un oscilloscope, la tension $u_R(t)$ entre les bornes du conducteur ohmique sur la voie Y_1 et la tension $u_{AB}(t)$ sur la voie Y_2 . On obtient l'oscillogramme représenté sur la figure 5.
- 1.1. Identifier, parmi les courbes (1) et (2), celle représentant $u_R(t)$.
- 1.2. Déterminer la valeur de l'impédance Z du circuit.
- 1.3. Écrire, l'expression numérique de l'intensité i(t) du courant circulant dans le circuit.
- 2. On fixe la capacité C du condensateur sur la valeur $C_2 = 10\mu F$, tout en gardant les mêmes valeurs de U_m et de N. Le voltmètre indique alors la valeur $U_{DB} =$ 3*V*.
- 2.1. Montrer que le circuit est dans un état de résonance électrique.
- 2.2. Déterminer la valeur de L

